

Introducción al régimen transitorio

Teoría de Circuitos


Autor: Luis Badesa Bernardo

① Introducción

② Circuitos de primer orden


¿Qué es el régimen transitorio?

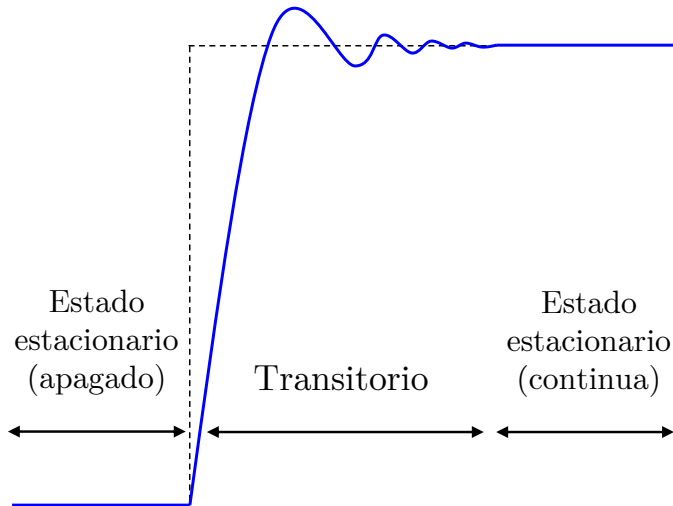- Ejemplo: **encendido** de circuito de **continua** (con transitorio *subamortiguado*)



¿Qué es el régimen transitorio?

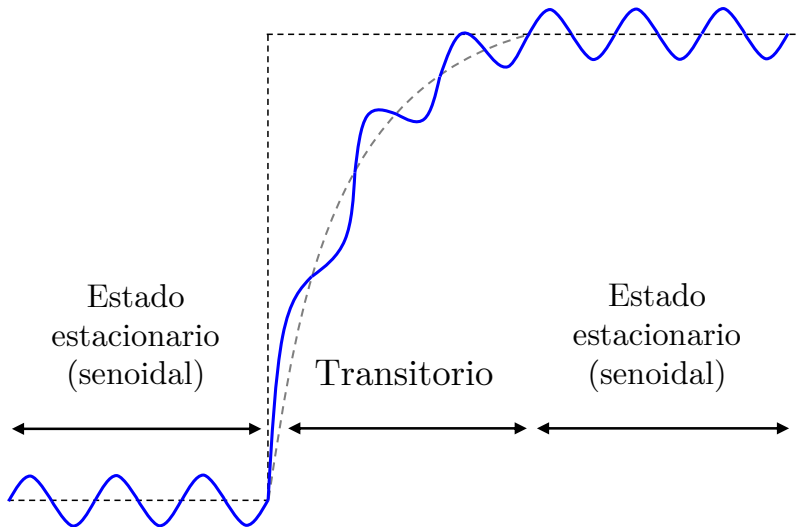- Ejemplo: **aumento de voltaje** en circuito de **alterna** (con transitorio *sobreamortiguado*)



Régimen transitorio *vs.* estado estacionario

Estado estacionario o “régimen permanente”

- ▶ Circuito **estabilizado**
- ▶ Las **tensiones** y **corrientes** de un circuito son **constantes** (CC) o **periódicas** (CA)
- ▶ Modelado matemático: **ecuaciones algebraicas**

Régimen transitorio

- ▶ **Cambio** en las **condiciones** de funcionamiento de un **circuito**:
encendido o apagado de fuentes, o cambio en las cargas → **interruptores**
- ▶ Variación de $u(t)$ e $i(t)$ hasta alcanzar nuevos valores
- ▶ Modelado matemático: **ecuaciones diferenciales**

Acumulación de energía

Estado estacionario

- ▶ **Energía acumulada** en **bobinas** y **condensadores**

Régimen transitorio


- ▶ **Redistribución** y **disipación** de energía acumulada
- ▶ La redistribución de energía **no** es **inmediata**
Duración corta (μs) pero superior a 0 s, dependiendo de **relación entre acumulación y disipación** (resistencia)

Consigna habitual: función escalón



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ K & t \geq 0 \end{cases}$$

Consigna habitual: pulso rectangular

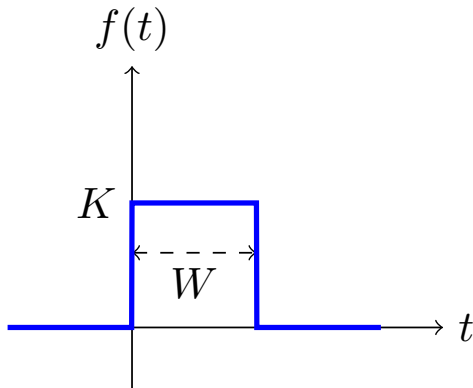

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ K & 0 \leq t \leq W \\ 0 & t > W \end{cases}$$

Ecuaciones diferenciales

Al aplicar **Kirchhoff** a un circuito lineal obtenemos ecuaciones diferenciales

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L(\tau) d\tau$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$$

Por ejemplo, la ecuación de un **circuito RLC** serie será de la forma:

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = \frac{dE(t)}{dt}$$

(EDO lineal de segundo orden, obtenida aplicando 2LK al circuito)

Respuesta de un circuito lineal a una perturbación o consigna

La **solución** de la ecuación diferencial del circuito para $t > 0$ (*i.e.*, la **respuesta del circuito** a la perturbación) tiene **dos componentes**^{*}:

$$f(t) = f_n(t) + f_\infty(t)$$

(donde $f(t)$ puede referirse a tensión o corriente)

- ▶ Respuesta **natural** o propia, $f_n(t)$
- ▶ Respuesta **forzada** o particular, $f_\infty(t)$

^{*}Esta es la solución general a una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) lineal de orden arbitrario. Para más detalles, consultar *e.g.* libro [Zill](#)

Respuesta *natural*

- ▶ Respuesta **natural** o propia, $f_n(t)$
- ▶ Respuesta **sin fuentes de alimentación** → solución de la **ec. homogénea**


Volviendo al ejemplo del circuito RLC, la ec. homogénea sería:

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{d i(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = \cancel{\frac{d E(t)}{dt}}^0$$

- ▶ $f_n(t)$ queda determinada por la **energía almacenada previamente** (antes de conectar las fuentes) y por la **topología del circuito** (conexiones entre elementos)
- ▶ Contiene constantes de integración → necesario conocer el **estado del circuito** en el instante que da origen al transitorio (*i.e.*, las condiciones iniciales)

Respuesta *forzada*

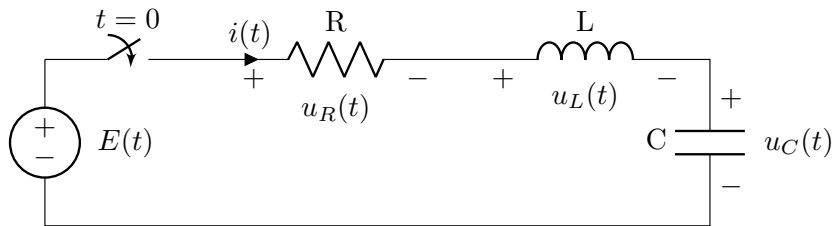- ▶ Respuesta **forzada** o particular, $f_{\infty}(t)$
- ▶ Es una **solución particular** a la ecuación diferencial **no homogénea** \rightarrow determinada por las fuentes existentes en $t > 0$, $E(t)$ en el ejemplo RLC



- ▶ Modela el estado del circuito **tras un tiempo** suficientemente **largo** después de la perturbación (régimen permanente), ya que la respuesta natural se extingue

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f_n(t) = 0 \quad (\text{demostración más adelante})$$

Condiciones iniciales

- ▶ El **instante del cambio** se representa habitualmente con $t = 0$
 - ▶ $t = 0^- \rightarrow$ tiempo inmediatamente **anterior** al cambio
 - ▶ $t = 0^+ \rightarrow$ tiempo inmediatamente **posterior** al cambio
- ▶ Las **condiciones iniciales** son el estado del circuito en $t = 0$
 - ▶ Se calculan con las **energías almacenadas** en bobinas y condensadores en $t = 0^-$
 - ▶ Se aplican a la **topología** del circuito en $t = 0^+$
- ▶ Las cond. iniciales determinan las **const. de integración** de la respuesta **natural**, $f_n(t)$

Condiciones iniciales, resistencia

No acumula energía → sigue los cambios de forma instantánea

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

(no aparece ninguna derivada en su ec. de definición)

Condiciones iniciales, bobina

Para aplicar la **condición inicial** de la bobina (*i.e.*, **energía almacenada** en $t = 0^-$) a la topología del circuito en $t = 0^+$, basta con considerar la **condición de continuidad**:

No son posibles tensiones infinitas ni corrientes infinitas

Según la ec. de definición de la bobina, la **corriente no puede variar de forma brusca** (implicaría tensión infinita):

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad \boxed{i_L(0^-) = i_L(0^+)}$$

Si la corriente cambiara de forma brusca, su derivada sería infinita (por ejemplo, **función escalón**) \rightarrow la tensión en bornes sería infinita (**físicamente imposible**)

Condiciones iniciales, condensador

Para aplicar la **condición inicial** del condensador (*i.e.*, **energía almacenada** en $t = 0^-$) a la topología del circuito en $t = 0^+$, basta con considerar la **condición de continuidad**:

No son posibles tensiones infinitas ni corrientes infinitas

Según la ec. de definición del condensador, la **tensión no puede variar de forma brusca** (implicaría corriente infinita):

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_C(0^-) = u_C(0^+)}$$

Si la tensión cambiara de forma brusca, su derivada sería infinita (por ejemplo, **función escalón**) \rightarrow la corriente de carga o descarga sería infinita (**físicamente imposible**)

① Introducción

② Circuitos de primer orden

Circuitos de primer orden: definición

- ▶ Circuitos compuestos por:
 - ▶ Un **único elemento de acumulación** (o varios elementos que pueden ser simplificados a un elemento equivalente, e.g. bobinas en serie)
 - ▶ Y **resistencias**
- ▶ Modelados mediante una **ec. diferencial de 1^{er} orden**:

$$a_1 \cdot f'(t) + a_0 \cdot f(t) = g(t)$$

ejemplo de RL serie: $L \cdot i'(t) + R \cdot i(t) = E(t)$

Circuitos de primer orden: resolución

- Modelados mediante una **ec. diferencial de 1^{er} orden**:

$$a_1 \cdot f'(t) + a_0 \cdot f(t) = g(t)$$

ejemplo de RL serie: $L \cdot i'(t) + R \cdot i(t) = E(t)$

- Resolución

- ① Cálculo de las **condiciones iniciales**, analizando el circuito en $t = 0^-$
- ② **Respuesta natural**: análisis de la **ec. homogénea** ($g(t) = 0$, sin fuentes) en $t = 0^+$

$$f_n(t) = K \cdot e^{-\frac{a_0}{a_1} t} \quad (\text{demostración a continuación})$$

- ③ **Respuesta forzada**, $f_\infty(t)$: análisis del circuito con fuentes en $t = 0^+$

① Introducción

② Circuitos de primer orden


Circuito RL serie

Circuito RC paralelo

Procedimiento general


Circuito RL serie básico

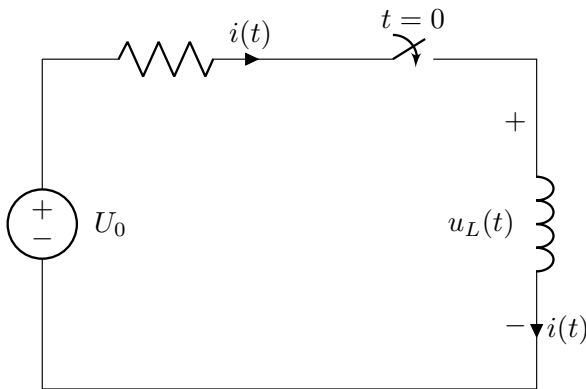- ▶ En $t < 0$ la fuente está desconectada
- ▶ En $t = 0$ la fuente se conecta
- ▶ En $t > 0$ la fuente alimenta el circuito RL (la bobina almacena energía)



Condiciones iniciales

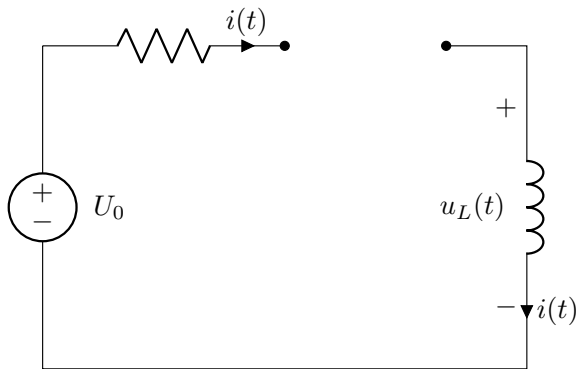Analizando el circuito para $t < 0 \dots$




...obtenemos

$$i(0^-) = 0$$

Respuesta natural, $f_n(t)$

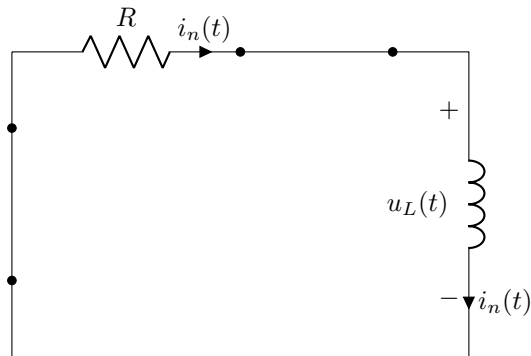Siguiendo los pasos de la diapositiva 19, analizamos el circuito para $t = 0^+$ **apagando la fuente** (ec. homogénea):



$$\mathbf{2LK} \rightarrow u_R(t) + u_L(t) = 0$$

Sustituyendo las **ecs. de definición** de R y L :

$$R i_n(t) + L \frac{d i_n(t)}{dt} = 0$$

Cuya **solución general** es:

$$i_n(t) = K \cdot e^{st}$$

(deducción en la siguiente diapositiva)

Respuesta natural, $f_n(t)$

La ec. homogénea a resolver es:

$$L \frac{di_n(t)}{dt} + R i_n(t) = 0$$

Para resolverla, debe hallarse una función cuya **derivada sea igual a la propia función**, multiplicada por una constante \rightarrow la **función exponencial** cumple esta propiedad

Sustituyendo entonces $i_n(t) = K \cdot e^{st}$ (donde **K** y **s** son **constantes** a determinar):

$$L \frac{dK \cdot e^{st}}{dt} + R \cdot K \cdot e^{st} = 0 \quad \rightarrow \quad s \cdot K \cdot e^{st} + \frac{R}{L} \cdot K \cdot e^{st} = 0$$

Dividiendo a ambos lados por $K \cdot e^{st}$ se obtiene la **ec. característica**:


$$s + \frac{R}{L} = 0 \quad \rightarrow \quad s = -\frac{R}{L} \quad \xrightarrow[\substack{\text{sustituyendo en} \\ i_n(t) = K \cdot e^{st}}]{} \quad \boxed{i_n(t) = K \cdot e^{-\frac{R}{L}t}}$$

Respuesta natural, $f_n(t) \rightarrow$ constante de tiempo

Definimos $\tau = \frac{L}{R}$ como la **constante de tiempo** del circuito (unidades [s])

$$i_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau}$$

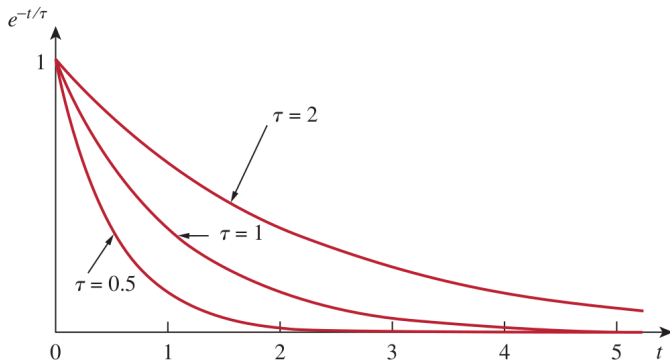
- ▶ Ratio entre **almacenamiento** (L) y **disipación** (R)
- ▶ Valores altos de τ implican decaimiento lento
- ▶ La respuesta natural **se extingue** tras $\simeq 5\tau$



La **energía almacenada** en la bobina en $t = 0^-$ se **disipa en las resistencias** en $t > 0$

Respuesta forzada, $f_{\infty}(t)$

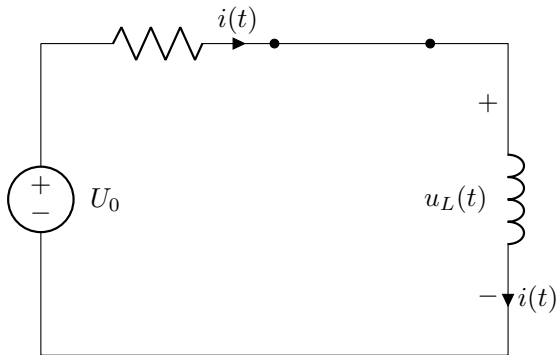Volvemos a **activar la fuente**, analizando para $t > 0$:



$$\mathbf{2LK} \rightarrow u_R(t) + u_L(t) = u(t)$$

$$R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} = U_0 \quad \nearrow 0 \text{ (CC)}$$

Al ser un circuito de **Corriente Continua**, la **bobina** se sustituye por un **cortocircuito**

La **solución** es entonces:

$$i_{\infty}(t) = \frac{U_0}{R}$$

Respuesta completa, $f(t) = f_n(t) + f_\infty(t)$

$$i(t) = i_n(t) + i_\infty(t) \rightarrow \begin{cases} i_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau} \\ i_\infty(t) = U_0/R \end{cases}$$

Para **determinar** el valor de la **constante de integración** K , **particularizamos en $t = 0^+$** :

$$i(0^+) = i_n(0^+) + i_\infty(0^+) = K + \frac{U_0}{R} \rightarrow K = i(0^+) - i_\infty(0^+)$$

Teniendo en cuenta la **condición de continuidad**, $i(0^+) = i(0^-) = 0$, obtenemos:


$$K = 0 - \frac{U_0}{R}$$

La **solución completa** (para esta topología concreta) es :

$$i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Respuesta completa, $f(t) = f_n(t) + f_\infty(t)$, para esta topología
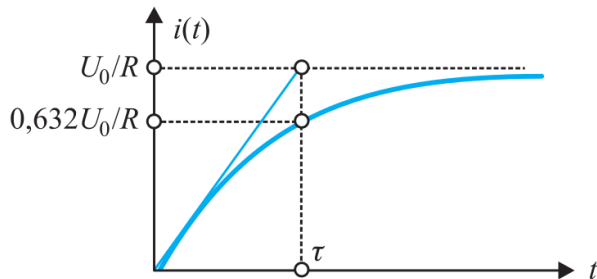
$$i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$



Expresión general de la respuesta completa

La **respuesta completa** de un **circuito RL general** (*i.e.*, para cualquier topología)

$$i(t) = \overbrace{\underbrace{[i(0^+) - i_\infty(0^+)]}_{=K}}^{i_n(t)} \cdot e^{-t/\tau} + i_\infty(t)$$

- ▶ $i(0^+)$ → corriente en la bobina en $t = 0^+$, definida por cond. iniciales, $i(0^-) = i(0^+)$
- ▶ $i_\infty(t)$ → corriente en la bobina en régimen permanente (para $t > 0$)
- ▶ $i_\infty(0^+)$ → corriente en la bobina, en régimen permanente, en $t = 0^+$

① Introducción

② Circuitos de primer orden


Circuito RL serie

Circuito RC paralelo

Procedimiento general


Circuito RC paralelo básico

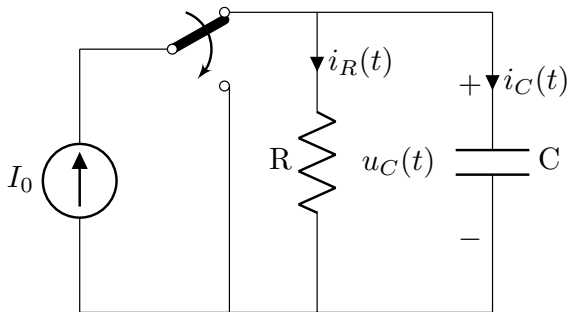- ▶ En $t < 0$ la fuente alimenta el circuito RC (el condensador se carga)
- ▶ En $t = 0$ se desconecta la fuente
- ▶ En $t > 0$ el condensador comienza a descargarse en la resistencia



Condiciones iniciales

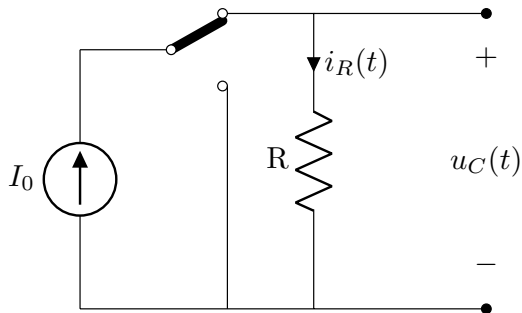Analizando el circuito para $t < 0 \dots$




\dots obtenemos

$$u_C(0^-) = R \cdot I_0$$

Respuesta natural, $f_n(t)$

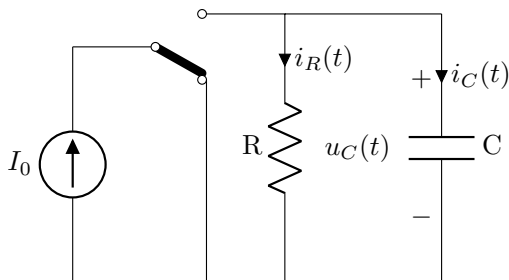Siguiendo los pasos de la diapositiva 19, analizamos el circuito para $t = 0^+$ **apagando la fuente** (ec. homogénea)



(en este caso, la fuente ya está apagada en $t = 0^+$)

$$\mathbf{1LK} \rightarrow i_R(t) + i_C(t) = 0$$

$$\frac{u_n(t)}{R} + C \frac{du_n(t)}{dt} = 0$$

Cuya **solución general** es:

$$u_n(t) = K \cdot e^{st}$$

(deducción equivalente a la diapositiva 24)

Luego la **respuesta natural**, $u_n(t)$ del circuito es:


$$u_n(t) = K \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

Respuesta natural, $f_n(t) \rightarrow$ constante de tiempo

Definimos $\tau = R \cdot C$ como la **constante de tiempo** del circuito (unidades [s])

$$u_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau}$$

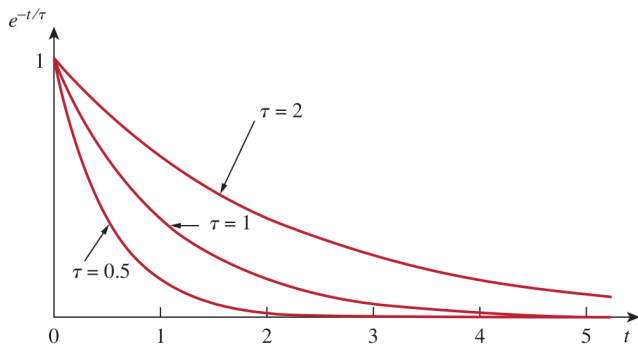
- ▶ Ratio entre **almacenamiento** (C) y **disipación** (R)
- ▶ Valores altos de τ implican decrecimiento lento
- ▶ La respuesta natural **se extingue** tras $\simeq 5\tau$



La **energía almacenada** en el C en $t = 0^-$ se **disipa en las resistencias** en $t > 0$

Respuesta forzada, $f_{\infty}(t)$

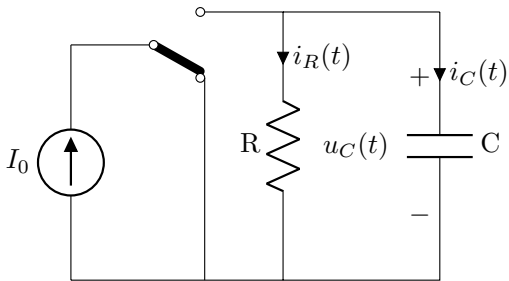Analizando para $t > 0$ con la **fente encendida**:



Dado que en $t > 0$ **no hay fuentes presentes** en el circuito RC, toda la **energía almacenada** en el condensador **se disipa** en la resistencia

Luego la **respuesta forzada**, $u_{\infty}(t)$, es:

$$u_{\infty}(t) = 0$$

Respuesta completa, $f(t) = f_n(t) + f_\infty(t)$

$$u(t) = u_n(t) + u_\infty(t) \rightarrow \begin{cases} u_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau} \\ u_\infty(t) = 0 \end{cases}$$

Para **determinar** el valor de la **constante de integración** K , **particularizamos en $t = 0^+$** :

$$u(0^+) = u_n(0^+) + u_\infty(0^+) = K + 0 \rightarrow K = u(0^+)$$

Teniendo en cuenta la **condición de continuidad**, $u(0^+) = u(0^-) = R \cdot I_0 = U_0$:

$$K = U_0$$

La **solución completa** (para esta topología concreta) es :

$$u(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

Balance energético

Podemos comprobar que **toda la energía** acumulada en el condensador en $t < 0$ realmente **se disipa** en la resistencia en $t > 0$:

$$\begin{aligned}\boxed{W_R} &= \int_0^\infty u_R(t) \cdot i_R(t) \, dt = \int_0^\infty \frac{u_R^2(t)}{R} \, dt = \int_0^\infty \frac{1}{R} (U_0 \cdot e^{-t/\tau})^2 \, dt = \\ &= \frac{U_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-\frac{2}{R \cdot C} t} \, dt = \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{-R \cdot C}{2} \left[e^{-\frac{2}{R \cdot C} t} \right]_0^\infty = \frac{-1}{2} C \cdot U_0^2 \cdot [0 - 1] \\ &= \frac{1}{2} C \cdot U_0^2 = \boxed{W_C}\end{aligned}$$

Expresión general de la respuesta completa

La **respuesta completa** de un **circuito RC general** (*i.e.*, para cualquier topología)

$$u(t) = \overbrace{\underbrace{[u(0^+) - u_\infty(0^+)]}_{=K}}^{u_n(t)} \cdot e^{-t/\tau} + u_\infty(t)$$

- ▶ $u(0^+)$ → tensión en el C en $t = 0^+$, definida por las cond. iniciales, $u(0^-) = u(0^+)$
- ▶ $u_\infty(t)$ → tensión en el C en régimen permanente (para $t > 0$)
- ▶ $u_\infty(0^+)$ → tensión en el C, en régimen permanente, en $t = 0^+$

① Introducción


② Circuitos de primer orden

Circuito RL serie

Circuito RC paralelo

Procedimiento general

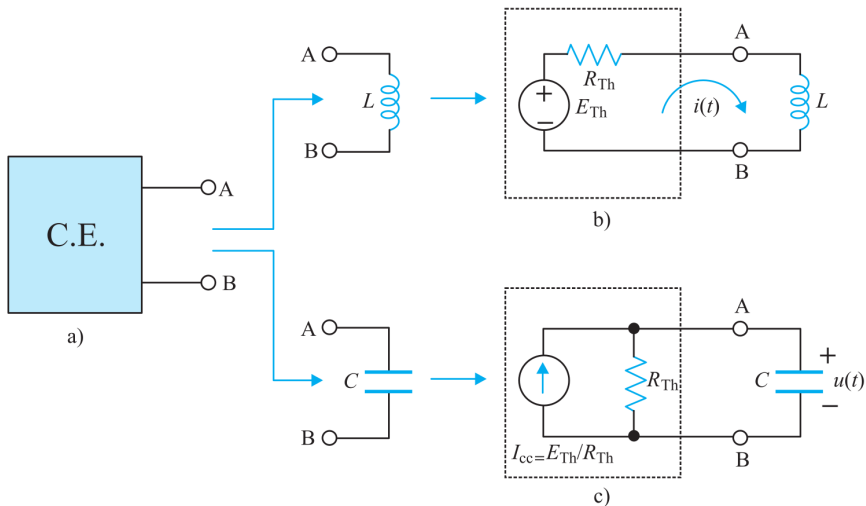Procedimiento general → equivalente de Thévenin/Norton



R_{th} es la **resistencia vista desde los bornes** del condensador o de la bobina, cuando se anulan todas las fuentes independientes

Procedimiento general

- ▶ Dibujar el circuito para $t < 0$
 - ▶ Obtener el valor de $u_C(0^-)$ o $i_L(0^-)$
 - ▶ Aplicar el **principio de continuidad** para determinar $u_C(0^+)$ o $i_L(0^+)$
- ▶ Dibujar el circuito para $t > 0$
 - ▶ Calcular el equivalente de **Thévenin/Norton** visto por C o L
 - ▶ La **constante de tiempo** de la respuesta natural es $\tau = \frac{L}{R_{th}}$ o $\tau = \frac{C}{G_{th}}$
 - ▶ Calcular la respuesta en **régimen permanente**, $u_\infty(t)$ o $i_\infty(t)$
- ▶ Obtener la **respuesta completa**:

$$i_L(t) = (i_L(0^+) - i_\infty(0^+)) e^{-t/\tau} + i_\infty(t)$$
$$u_C(t) = (u_C(0^+) - u_\infty(0^+)) e^{-t/\tau} + u_\infty(t)$$

Interludio: temas de investigación en sistemas eléctricos

- Operación económica de sistemas eléctricos nacionales con baja inercia, [link](#)



ACTUALIZACIÓN PENDIENTE DE LAS DIAPOSITIVAS

Falta por añadir:

- ▶ Circuitos de 2^{do} orden