

Circuito Lineal
sin Fuentes



$$Z + \Delta Z$$

$$\Delta I_Z$$



$$\Delta Z \cdot I_Z$$

$$\Delta I_k$$